



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий
Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

«Построение синхронного цифрового автомата»

по дисциплине

«Схемотехника устройств компьютерных систем»

Выполнил студент группы

Туктаров Т.А.

ИББО-11-23

Принял ассистент кафедры ВТ

Дуксина И.И.

Лабораторная работа выполнена

«__»_____2025 г.

«Зачтено»

«__»_____2025 г.

Москва 2025

АННОТАЦИЯ

Данная работа включает в себя 13 рисунков, 13 листингов. Количество страниц в работе — 29.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ХОД РАБОТЫ	6
1.1 Постановка задачи.....	6
1.2 Системная модель	6
1.2.1 Создание алгоритма	6
1.2.2 Блок-схема алгоритма.....	6
1.2.3 Программная реализация системной модели.....	7
1.2.4 Тестовое покрытие системной модели	9
1.3 RTL-модель	9
1.3.1 Блок-схема работы цифрового автомата	9
1.3.2 Описание автомата на Verilog HDL	11
1.3.3 Этап тестирования.....	13
1.4 Реализация основных модулей	15
1.4.1 Реализация синхронизатора	15
1.4.2 Реализация счётчика	15
1.4.3 Реализация триггера.....	16
1.4.4 Реализация делителя частоты	16
1.4.5 Реализация модуля управления семисегментными индикаторами	17
1.4.6 Реализация модуля фильтра дребезга контактов.....	17
1.4.7 Реализация модуля верхнего уровня.....	19
1.5 Создание и верификация тестового модуля верхнего уровня.....	21
1.6 Создание файла проектных ограничений и загрузка проекта на отладочную плату nexys a7	24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	29

ВВЕДЕНИЕ

Все комбинационные схемы обладают следующей особенностью: они не имеют эффекта запоминания, т.е. в каждый момент времени значение на выходе меняется в зависимости от значений на входах. Обозначив множество значений логической функции, которая реализована посредством комбинационной схемы, как B и A – множество значений параметров функции [1], можно сказать, что $b(t) = f(a(t))$, где t – некоторый фиксированный дискретный момент времени. Иными словами, вне зависимости от предыдущего значения функции, новое значение формируется исключительно на основе входных данных.

При переходе от комбинационных схем к цифровым автоматам [2], встаёт вопрос о возможности запоминания информации при изменении входных значений. Пусть будут введены следующие обозначения:

1. A – множество входных символов.
2. B – множество выходных символов.

Для описания цифрового автомата необходимо добавить ещё одно конечное множество, называемое множеством состояний. Под состоянием будет пониматься некоторый «снимок» стабильных значений, составляющих некоего объекта, в данном случае - цифрового автомата.

Пусть такое множество будет обозначено как Q . Введение этого множества позволит сохранять «историю» изменения значений, иными словами, разницу в поведении устройства (схемы) при, возможно, одинаковых входных данных можно будет обозначить, используя множество состояний совместно с вышеописанными множествами.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Постановка задачи

Разработать верификационное окружение для цифрового устройства, реализованного на языке описания аппаратуры Verilog HDL. Провести моделирование и верификацию работы устройства согласно выданному варианту. Реализовать тестовый модуль, позволяющий проверить корректность работы проектируемого устройства на различных входных данных. Проанализировать роль верификации на этапах проектирования цифровых систем. Вариант: Субквадратичная сортировка массива

1.2 Системная модель

1.2.1 Создание алгоритма

Для данной задачи алгоритм с точки зрения достаточно высокого уровня абстракции будет представлен ниже:

1. Ввести размер массива
2. Если размер больше 8, то вывести код ошибки
3. Отсортировать массив сортировкой слияния
4. Вывести массив

1.2.2 Блок-схема алгоритма

На данном этапе, согласно алгоритму, требуется разработать блок-схему. Блок-схема алгоритма представлена на Рисунке 1.1.

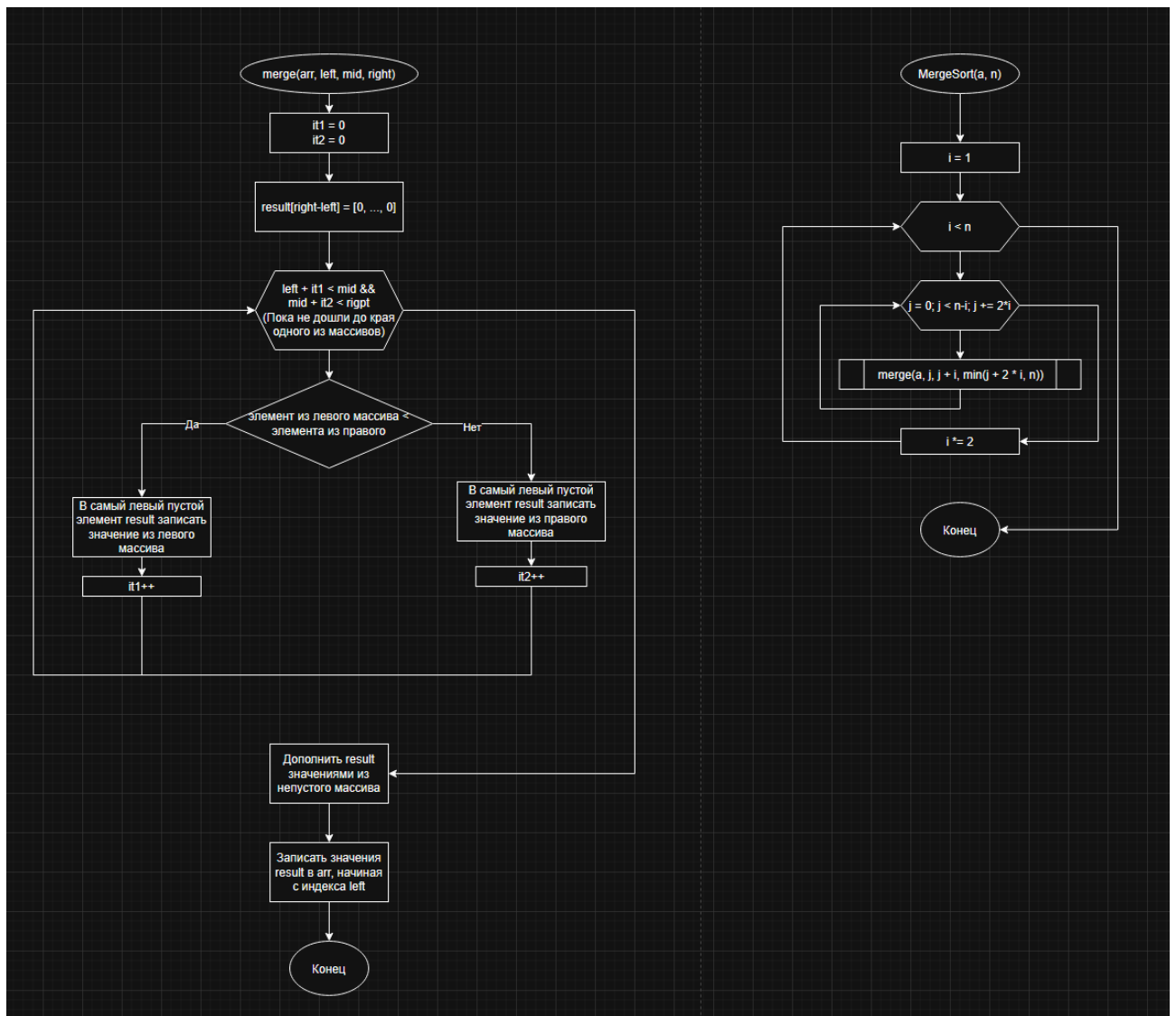


Рисунок 1.1 — Блок-схема алгоритма

1.2.3 Программная реализация системной модели

Программная реализация для поставленной задачи согласно системной модели представлена в Листинге 1.1.

Листинг 1.1 — Программная реализация на языке Python

```
def merge(arr, left, mid, right):
    it1 = 0
    it2 = 0

    result = [0 for _ in range(right - left)]

    while left + it1 < mid and mid + it2 < right:
        if arr[left + it1] < arr[mid + it2]:
            result[it1 + it2] = arr[left + it1]
            it1 += 1
        else:
            result[it1 + it2] = arr[mid + it2]
            it2 += 1
```

Продолжение листинга 1.1

```
    flag = False

    for i in range(it1, mid - left):
        result[i + it2] = arr[left + i]
        it1 = i
        flag = True

    if flag: it1 += 1

    flag = False

    for i in range(it2, right - mid):
        result[it1 + i] = arr[mid + i]
        it2 = i
        flag = True

    if flag: it2 += 1

    for i in range(it1 + it2):
        arr[left + i] = result[i]
    return result

def mergeSortIterative(a):
    if len(a) == 0:
        return [-1]
    i = 1
    n = len(a)
    while i < n:
        for j in range(0, n-i, 2 * i):
            merge(a, j, j + i, min(j + 2 * i, n))
        i *= 2
```


1.2.4 Тестовое покрытие системной модели

Результаты тестирования представлены в листинге 1.2. Таким образом, были сформированы эталонные наборы значений.

Листинг 1.2 — Результаты работы программной реализации

```
n: = 3 | arr: [7, 3, 1] | sorted: [1, 3, 7] | error code: 0  
n: = 5 | arr: [7, 3, 1, 2] | sorted: [1, 2, 3, 7] | error code: 0  
n: = 9 | arr: [] | sorted: [] | error code: 1
```

1.3 RTL-модель

1.3.1 Блок-схема работы цифрового автомата

Исходя из рассмотренного выше алгоритма требуется сформировать необходимый набор узлов. Составим блок-схему работы устройства. Реализация блок-схемы представлена на Рисунках 1.2 и 1.3

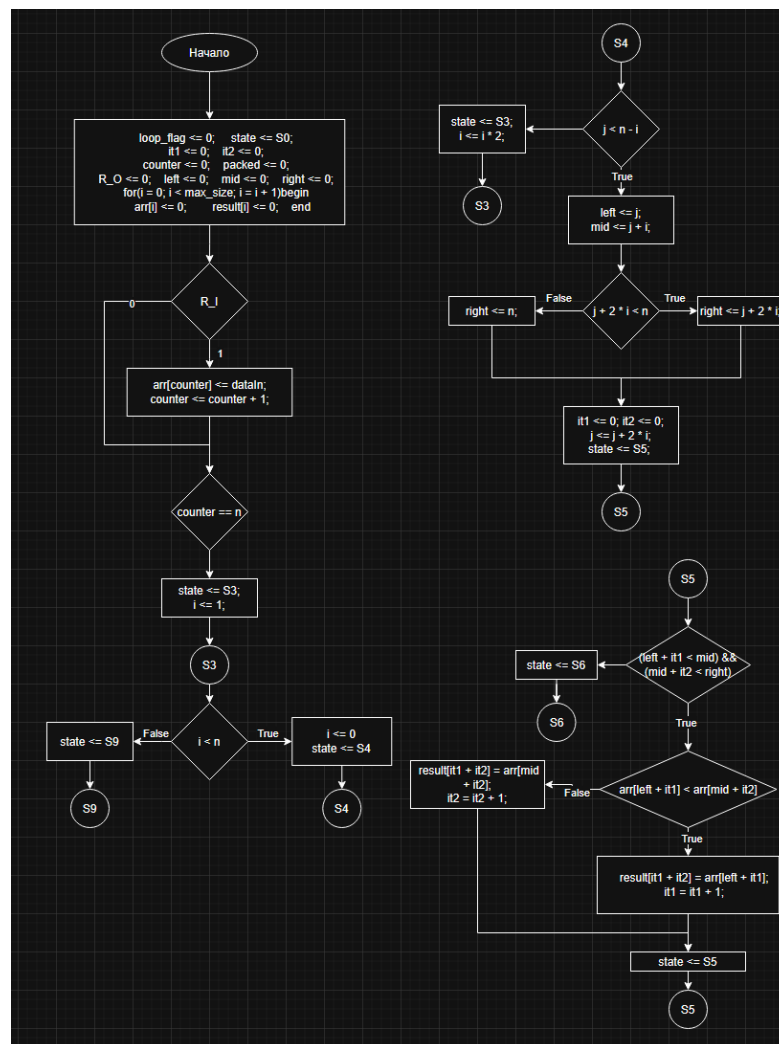


Рисунок 1.2 — Блок-схема работы цифрового автомата

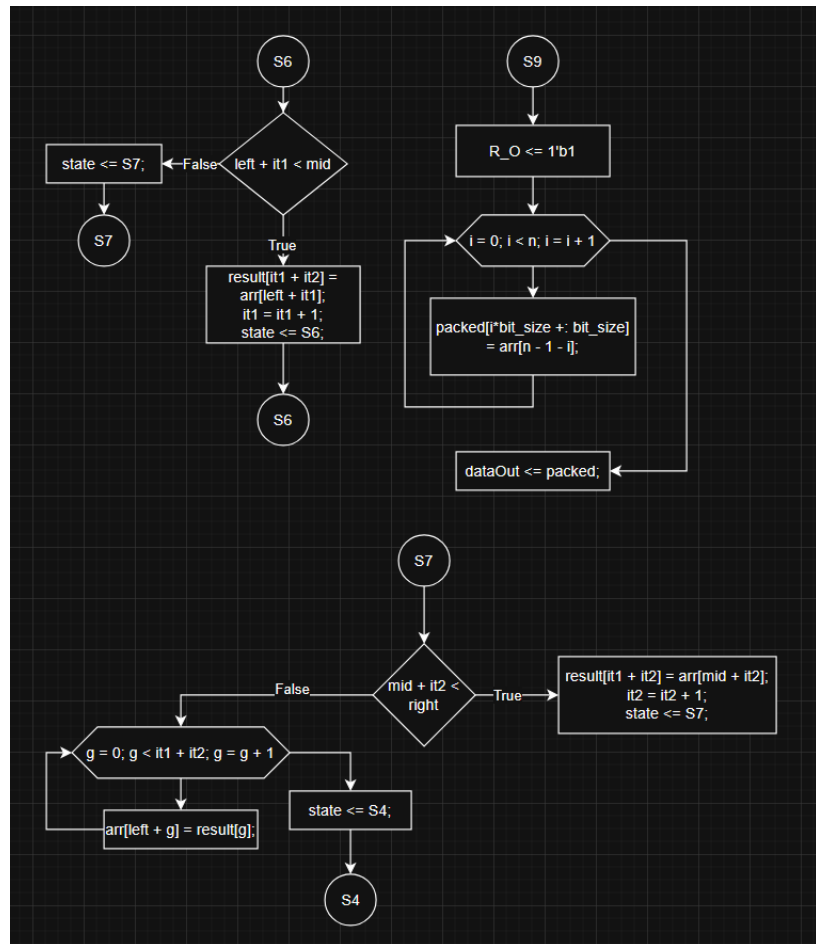


Рисунок 1.2 — Блок-схема работы цифрового автомата

1.3.2 Описание автомата на Verilog HDL

Исходный код представлен в Листинге 1.3.

Листинг 1.3 — Программная реализация автомата на Verilog HDL

```
module fsm#(max_size = 16, bit_size = 16)
(
    input [bit_size-1:0] n,
    input [bit_size-1:0] dataIn,
    input R_I,
    input reset,
    input clk,
    output reg [bit_size * max_size - 1: 0] dataOut,
    output reg R_O
);

localparam S0 = 4'b0000, S1 = 4'b0001, S2 = 4'b0010, S3 = 4'b0011, S4 = 4'b0100,
S5 = 4'b0101, S6 = 4'b0110, S7 = 4'b0111, S8 = 4'b1000, S9 = 4'b1001;

reg [bit_size-1:0] arr [0:max_size-1]; // Массив

reg [bit_size * max_size - 1:0] flattered_arr; // Норм массив блэать.

reg [3:0] state; // состояния

reg [bit_size - 1:0] counter; // счетчик индекса массива

integer i;
integer j;
integer k;
integer g;

reg [bit_size - 1:0] it1;
reg [bit_size - 1:0] it2;

reg [bit_size - 1:0] result [0:max_size - 1]; // массив для хранения временных
отсортированных данных.

reg [1:0] z;

reg [bit_size * max_size - 1: 0] packed;

reg loop_flag;

reg [bit_size - 1:0] left;
reg [bit_size - 1:0] mid;
reg [bit_size - 1:0] right;
initial
begin
    loop_flag <= 0;
    state <= S0;
    // n <= 0;
    it1 <= 0;
    it2 <= 0;
    counter <= 0;
    packed <= 0;
    R_O <= 0;

    left <= 0;
    mid <= 0;
    right <= 0;
```

Продолжение листинга 1.3

```
        for(i = 0; i < max_size; i = i + 1)begin
            arr[i] <= 0;
            result[i] <= 0;
        end
    end
end

always@(posedge clk)
begin
    if(reset)begin
        state <= S0;
    end
    else
    case(state)
        S0:
        begin
            // n <= 0;
            it1 <= 0;
            it2 <= 0;
            counter <= 0;
            R_O <= 0;
            dataOut <= 0;
            loop_flag <= 0;
            for(i = 0; i < max_size; i = i + 1)begin
                arr[i] = 0;
                result[i] = 0;
            end
            state <= S2;
        end
        S2: // ввод массива
        begin
            if(R_I) begin
                arr[counter] <= dataIn;
                counter <= counter + 1;
            end
            if(counter == n)begin
                state <= S3;
                i <= 1;
            end
        end // сортировка

        S3: begin
            if(i < n)begin
                j <= 0;
                state <= S4;
            end else state <= S9;
        end

        S4:begin
            if(j < n - i)begin
                left <= j;
                mid <= j + i;
                if(j + 2 * i < n)
                    right <= j + 2 * i;
                else
                    right <= n;
                it1 <= 0;
                it2 <= 0;
                $display(" i = %0h, j = %0h", i, j);
                j <= j + 2 * i;
                state <= S5;
            end else begin
                state <= S3;
            end
        end
    end
end
```

Продолжение листинга 1.3

```
        i <= i * 2;
    end
end

S5: begin
    if((left + it1 < mid) && (mid + it2 < right))begin
        if(arr[left + it1] < arr[mid + it2])begin
            result[it1 + it2] = arr[left + it1];
            it1 = it1 + 1;
        end
        else begin
            result[it1 + it2] = arr[mid + it2];
            it2 = it2 + 1;
        end
        state <= S5;
    end else
        state <= S6;
    end

S6:begin
    if(left + it1 < mid)begin
        result[it1 + it2] = arr[left + it1];
        it1 = it1 + 1;
        state <= S6;
    end else state <= S7;
end

S7:begin
    if(mid + it2 < right)begin
        result[it1 + it2] = arr[mid + it2];
        it2 = it2 + 1;
        state <= S7;
    end else state <= S8;
end

S8:begin
    for(g = 0; g < it1 + it2; g = g + 1)begin
        arr[left + g] = result[g];
    end
    state <= S4;
end

S9: begin
    R_O <= 1'b1;
    for (i = 0; i < max_size; i = i + 1) begin
        packed[i*bit_size +: bit_size] = arr[n - 1 - i]; // "+" -
part-select
    end
    dataOut <= packed;
end
endcase
end
endmodule
```

1.3.3 Этап тестирования

На данном этапе основной целью является получение значений, идентичных эталонным, а также проверка различных особенностей работы

самой схемы. Пример тестового модуля представлен в Листинге 1.4. Результат симуляции представлен на Рисунке 1.3. В ходе тестирования были получены ответы, идентичные эталонным, а сброс автомата в действительности привёл автомат в начальное положение. [4]

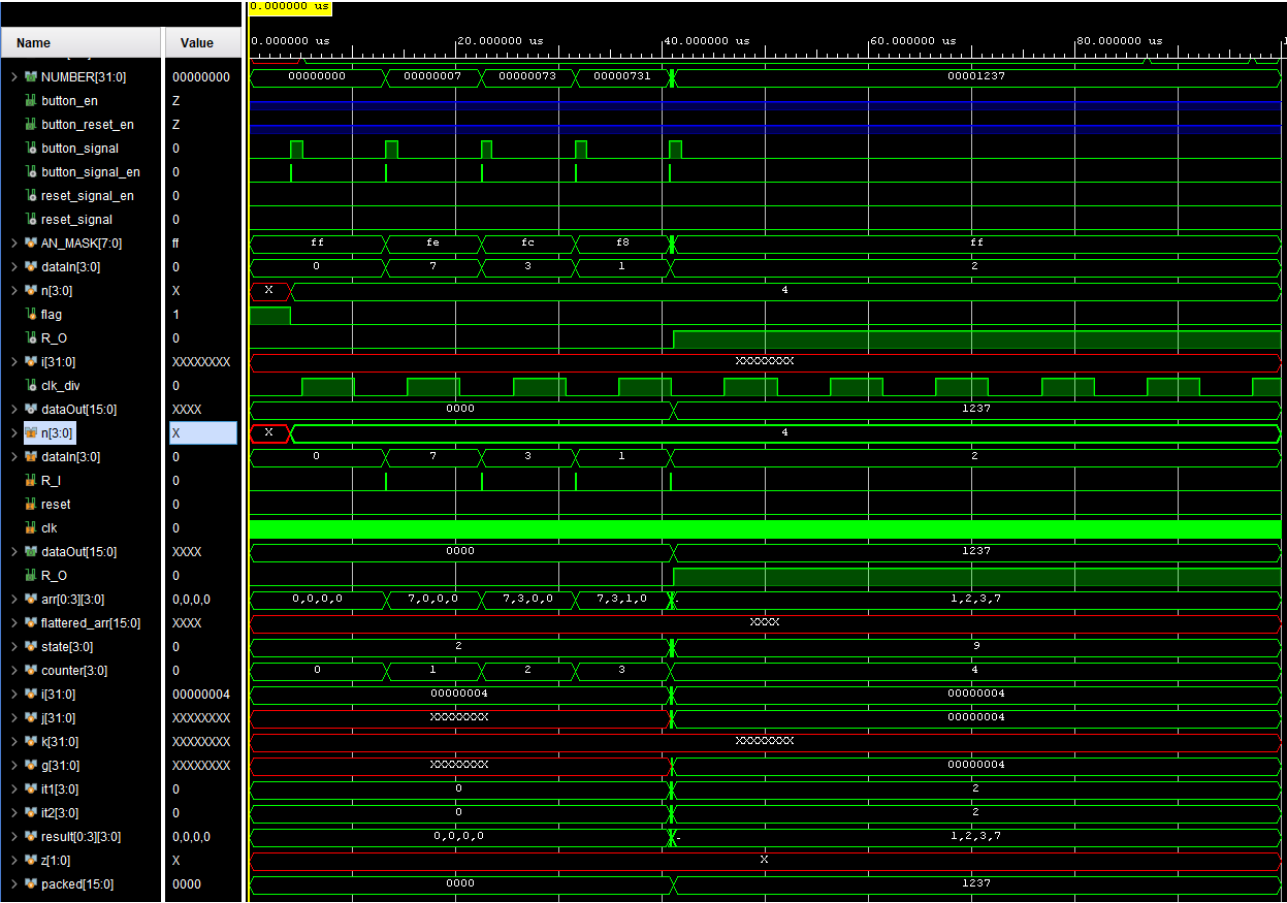


Рисунок 1.3 — Временная диаграмма работы устройства

1.4 Реализация основных модулей

1.4.1 Реализация синхронизатора

Опишем синхронизатор в модуле `synchro`. Реализация представлена в Листинге 1.5.

Листинг 1.5 — Модуль `synchro.v`

```
module synchro(
    input in_signal, clk,
    output q
);
    reg new_signal = 1'bx; reg last_signal = 1'bx; wire lq;
    dtrigger tr1(.C(clk), .D(new_signal),
        .en(1'b1), .q(lq));
    dtrigger tr2(.C(clk), .D(last_signal), .en(1'b1), .q(q));
    always @(posedge clk) begin new_signal=in_signal;
        last_signal=lq; end
endmodule
```

1.4.2 Реализация счётчика

Опишем счётчик в модуле `count`. Реализация представлена в Листинге 1.6.

Листинг 1.6 — Модуль `count.v`

```
`timescale 1ns / 1ps
module count# (step = 1, mod = 16) (
    input clk,
    input dir,
    input RE,
    input CE,
    output reg [$clog2(mod) -1:0] out
);

    initial out = 0;
    always@(posedge clk or posedge RE)
    begin
        if (RE)
            out <= 0;
        else if (CE) begin
            if (dir == 0)
                out <= (out + step) % mod;
            else
                out <= (out - step) % mod;
        end
    end
endmodule
```

1.4.3 Реализация триггера

Опишем d-trigger в модуле dtrigger. Реализация представлена в Листинге 1.7.

Листинг 1.7 — Модуль dtrigger.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module dtrigger(
  input wire C,
  input wire D,
  input wire en,
  output reg q
);

initial begin
  q<=0;
end

always @(posedge C) begin
  if(en) begin
    q <= D;
  end
end

endmodule
```

1.4.4 Реализация делителя частоты

Опишем параметризированный делитель частоты в модуле clk_divider. Реализация представлена в Листинге 1.8.

Листинг 1.8 — Модуль clk_divider.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module clk_divider#(div = 2) (
  input clk,
  output reg clk_div
);
reg l;
wire [8:0] out;
count #(.step(1), .mod(div/2)) cntnr(
  .clk(clk),
  .RE(1'b0),
  .CE(1'b1),
  .dir(1'b0),
  .out(out)
);
initial clk_div = 0;
always@(posedge clk)begin
  if (out ==0 && l==1)
    clk_div = ~clk_div;
    l<=1;
end

endmodule
```


1.4.5 Реализация модуля управления семисегментными индикаторами

Опишем модуль управления семисегментными индикаторами в модуле SevenSegmentLED. Реализация представлена в Листинге 1.9.

Листинг 1.9 — Модуль SevenSegmentLED.v

```
module SevenSegmentLED(
    input [7:0] AN_MASK,
    input [31:0] NUMBER,
    input clk,
    output [7:0] AN,
    output reg[7:0] SEG);
wire[2:0] counter_res;
count #(.mod(8), .step(1)) cntnr(
    .clk(clk),
    .RE(1'b0),
    .CE(1'b1),
    .dir(1'b0),
    .out(counter_res)
);

reg [7:0] AN_REG = 0;
assign AN = AN_REG | AN_MASK;
wire [3:0] NUMBER_SPLITTER[0:7]; genvar i;
generate
    for (i = 0; i < 8; i = i + 1)
    begin
        assign NUMBER_SPLITTER[i] = NUMBER[((i+1)*4-1)-:4];
    end
endgenerate

always @(posedge clk)
begin
    case (NUMBER_SPLITTER[counter_res])
    4'h0: SEG <= 8'b11000000;
    4'h1: SEG <= 8'b11111001;
    4'h2: SEG <= 8'b10100100;
    4'h3: SEG <= 8'b10110000;
    4'h4: SEG <= 8'b10011001;
    4'h5: SEG <= 8'b10010010;
    4'h6: SEG <= 8'b10000010;
    4'h7: SEG <= 8'b11111000;
    4'h8: SEG <= 8'b10000000;
    4'h9: SEG <= 8'b10010000;
    4'ha: SEG <= 8'b10001000;
    4'hb: SEG <= 8'b10000011;
    4'hc: SEG <= 8'b11000110;
    4'hd: SEG <= 8'b10100001;
    4'he: SEG <= 8'b10000110;
    4'hf: SEG <= 8'b10001110;
    default: SEG <= 8'b11111111;
    endcase

    AN_REG = ~(8'b1 << counter_res);
end
endmodule
```

1.4.6 Реализация модуля фильтра дребезга контактов

Опишем фильтр дребезга контактов в модуле filtercon. Реализация представлена в Листинге 1.10.

Листинг 1.10 — Модуль filtercon.v

```
`timescale 1ns / 1ps

module filtercon #(mode = 2) (
    input in_signal,
    input clock_enable,
    input clk,
    output wire out_signal,
    output out_signal_enable,
    output wire [1:0] q_count
);

    wire out_sync;
    wire out_first_and;
    wire out_second_and;
    wire out_third_and;
    synchro syn(
        .in_signal(in_signal),
        .clk(clk),
        .q(out_sync)
    );

    count cs(
        .clk(clk),
        .RE(out_sync~^out_signal),
        .dir(0),
        .CE(clock_enable),
        .out(q_count)
    );

    dtrigger dt1(
        .C(clk),
        .D(out_sync),
        .en(out_second_and),
        .q(out_signal)
    );
    dtrigger dt2(
        .C(clk),
        .D(out_third_and),
        .en(1'b1),
        .q(out_signal_enable)
    );

    assign out_first_and = &q_count;
    assign out_second_and = out_first_and & clock_enable;
    assign out_third_and = out_second_and & out_sync;
endmodule
```

1.4.7 Реализация модуля верхнего уровня

Опишем модуль верхнего уровня в модуле main. Реализация представлена в Листинге 1.11.

Листинг 1.11 — Модуль main.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module main(
    input [3:0] SWITCHES,
    input button_in, clk, button_reset_in,
    output [7:0] AN,
    output [6:0] SEG,
    output reg [31:0] NUMBER,
    output wire button_en,
    output wire button_reset_en,
    output reg error_output
);

    reg[7:0] AN_MASK = 8'b11111111;
    reg [3:0] dataIn;
    wire [15:0] dataOut;
    reg [3:0] n; // размер массива
    reg flag;
    reg error_flag;
    wire R_O;
    reg R_I;

    initial begin
        NUMBER <= 0;
        dataIn <= 0;
        flag <= 1'b1;
        R_I <= 0;
        error_flag <= 0;
    end

    filtercon #(128) dbnc(
        .clk(clk),
        .in_signal(button_in),
        .clock_enable(1'b1),
        .out_signal(button_signal),
        .out_signal_enable(button_signal_en)
    );

    filtercon #(128) dbnc_reset(
        .clk(clk),
        .in_signal(button_reset_in),
        .clock_enable(1'b1),
        .out_signal(reset_signal),
        .out_signal_enable(reset_signal_en)
    );

    clk_divider #(1024) div(
        .clk(clk),
        .clk_div(clk_div)
    );

    SevenSegmentLED led(
        .AN_MASK(AN_MASK),
        .NUMBER(NUMBER),
        .clk(clk_div),
        .RESET(reset_signal),
```

```

        .AN(AN),
        .SEG(SEG)
    );

    fsm #(4, 4) fsm1 (
        .n(n),
        .clk(clk),
        .reset(reset_signal),
        .R_I(R_I), // todo button_signal_en
        .dataIn(dataIn),
        .dataOut(dataOut),
        .R_O(R_O) // todo
    );
    integer i;
    always@(posedge clk)
    begin
        if (reset_signal)
        begin
            NUMBER <= 0;
            AN_MASK <= 8'b11111111;
            flag <= 1'b1;
            error_flag <= 0;
            error_output <= 0;
        end
        else if(!error_flag)
        begin
            if (button_signal_en)
            begin
                if(flag)begin
                    flag <= 0;
                    n <= SWITCHES;
                    if(SWITCHES > 8)begin
                        error_output <= 1'b1;
                        error_flag <= 1'b1;
                    end
                end
            end
            else begin
                if(!R_O)begin
                    R_I <= 1'b1;
                    dataIn <= SWITCHES;
                    NUMBER <= {NUMBER[27:0], SWITCHES};
                    AN_MASK <= {AN_MASK[6:0], 1'b0};
                end
            end
        end
        else begin
            if(R_O)begin
                NUMBER <= 0;
                NUMBER <= dataOut;
                AN_MASK <= 8'b11111111;
                AN_MASK = AN_MASK << n;
            end
            R_I <= 0;
        end
    end
endmodule

```

1.5 Создание и верификация тестового модуля верхнего уровня

Для тестирования был выбран набор тестов аналогичный тестам конечного автомата. Код тестового модуля представлен в Листинге 1.12.

Листинг 1.12 — Модуль testbench.v

```
`timescale 1ns / 1ps
module testbench2;
    reg[3:0] SWITCHES = 0;
    reg clk = 0;
    reg button = 0;
    reg button_reset = 0;
    wire[7:0] AN;
    wire[6:0] SEG;
    wire[31:0] NUMBER;
    wire button_en;
    wire button_reset_en;
    main cntlr(
        .SWITCHES(SWITCHES),
        .button_in(button),
        .clk(clk),
        .button_reset_in(button_reset),
        .AN(AN),
        .NUMBER(NUMBER),
        .SEG(SEG),
        .button_en(button_en),
        .button_reset_en(button_reset_en)
    );
    always #5 clk = ~clk;
    task button_press;
    begin
        repeat($urandom_range(50,0))
        begin
            button = $random;
            #3;
        end
        button = 1;
        #1000;

        repeat($urandom_range(50,0))
        begin
            button = $random;
            #3;
        end
        button = 0;
        #8000;
    end
    endtask

    task button_reset_press;
    begin
        repeat($urandom_range(50,0))
        begin
            button_reset = $random;
            #3;
        end
        button_reset = 1;
    end
endmodule
```

Продолжение листинга 1.12

```
#1000;

repeat ($urandom_range(50,0))
begin
    button_reset = $random;
    #3;
end
button_reset = 0;
#8000;
end
endtask

initial
begin
    #4000
    $srandom(35000);

    SWITCHES = 4'd4;
    button_press;

    SWITCHES = 4'd7;
    button_press;

    SWITCHES = 4'd3;
    button_press;

    SWITCHES = 4'd1;
    button_press;

    SWITCHES = 4'd2;
    button_press;
end
endmodule
```

Результат каждого теста можно проверить по временной диаграмме, рассматривая значение «NUMBER», так как именно оно будет записано в семисегментные индикаторы. [5]

На Рисунке 1.5 представлена временная диаграмма для первого теста.

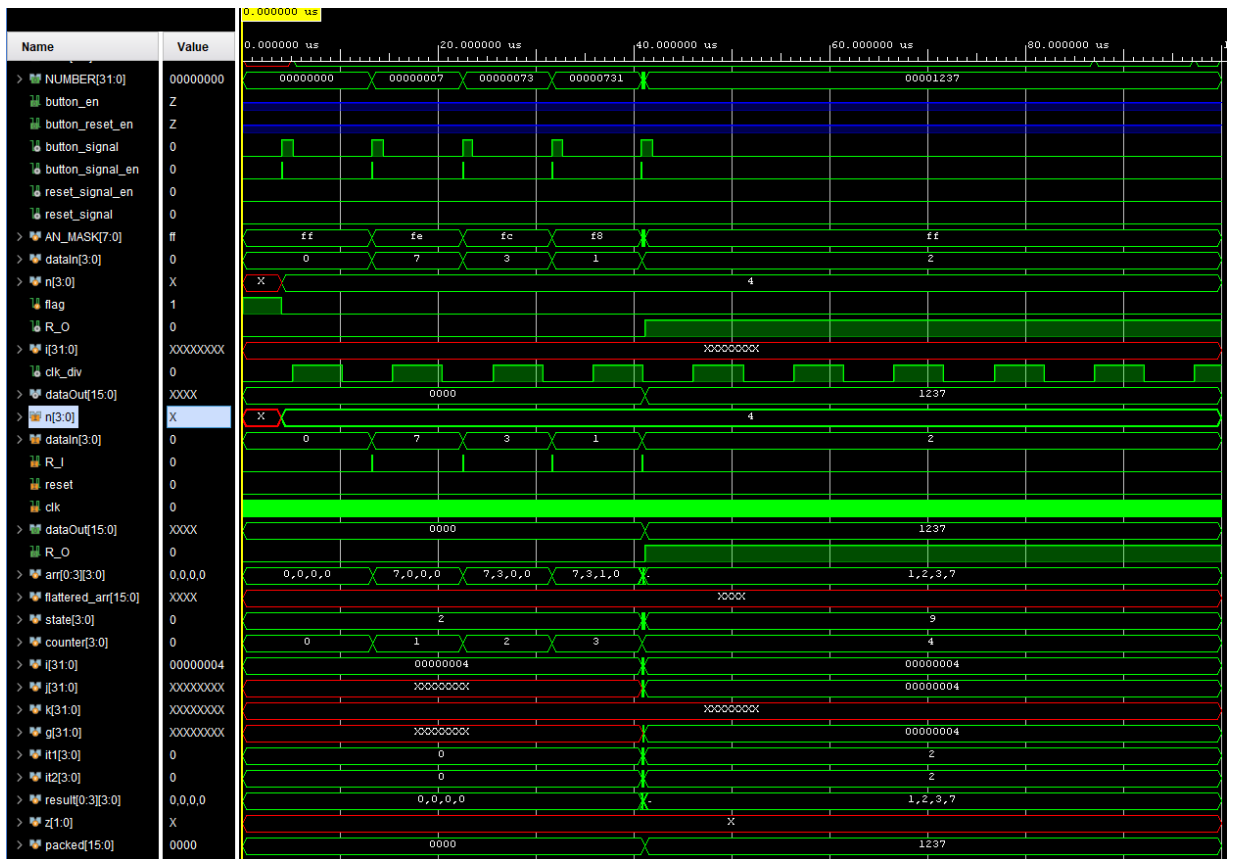


Рисунок 1.5 — Временная диаграмма первого теста

На Рисунке 1.6 представлена временная диаграмма для второго теста.

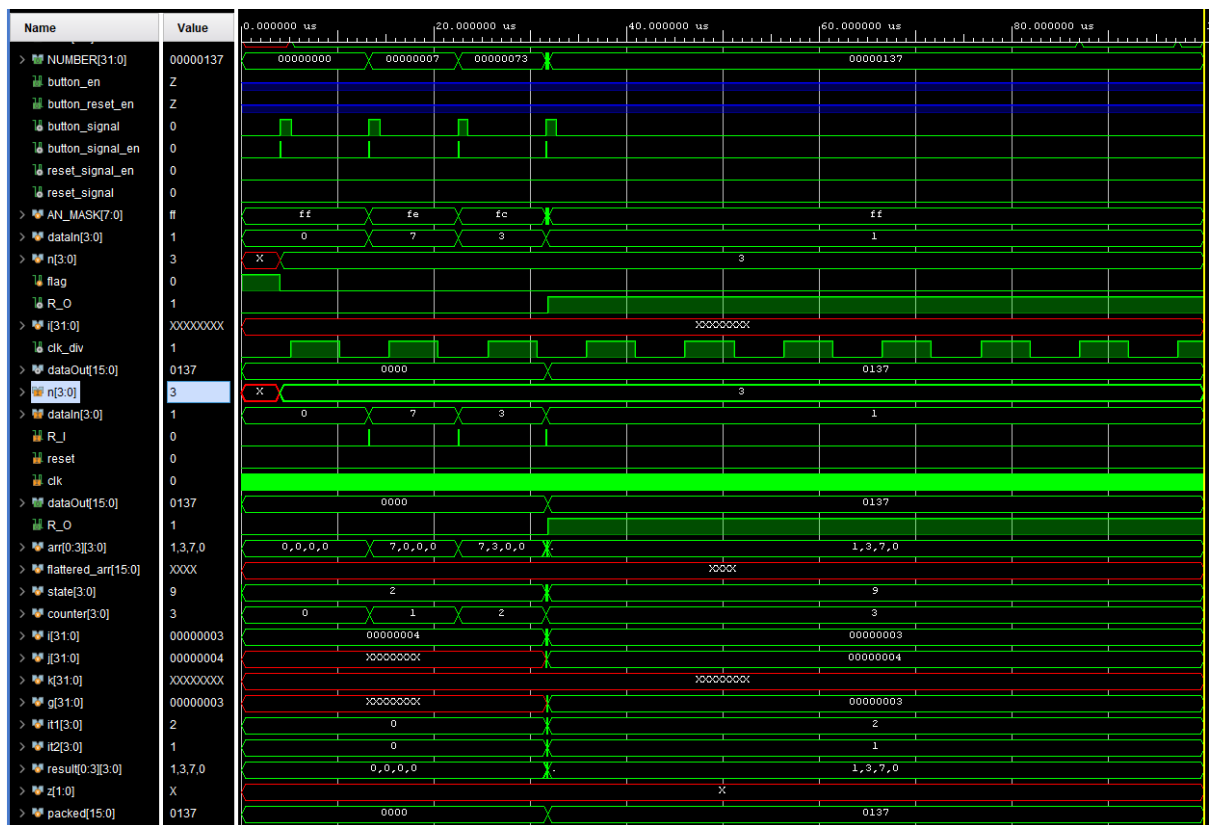


Рисунок 1.6 — Временная диаграмма второго теста

На Рисунке 1.7 представлена временная диаграмма для третьего теста.

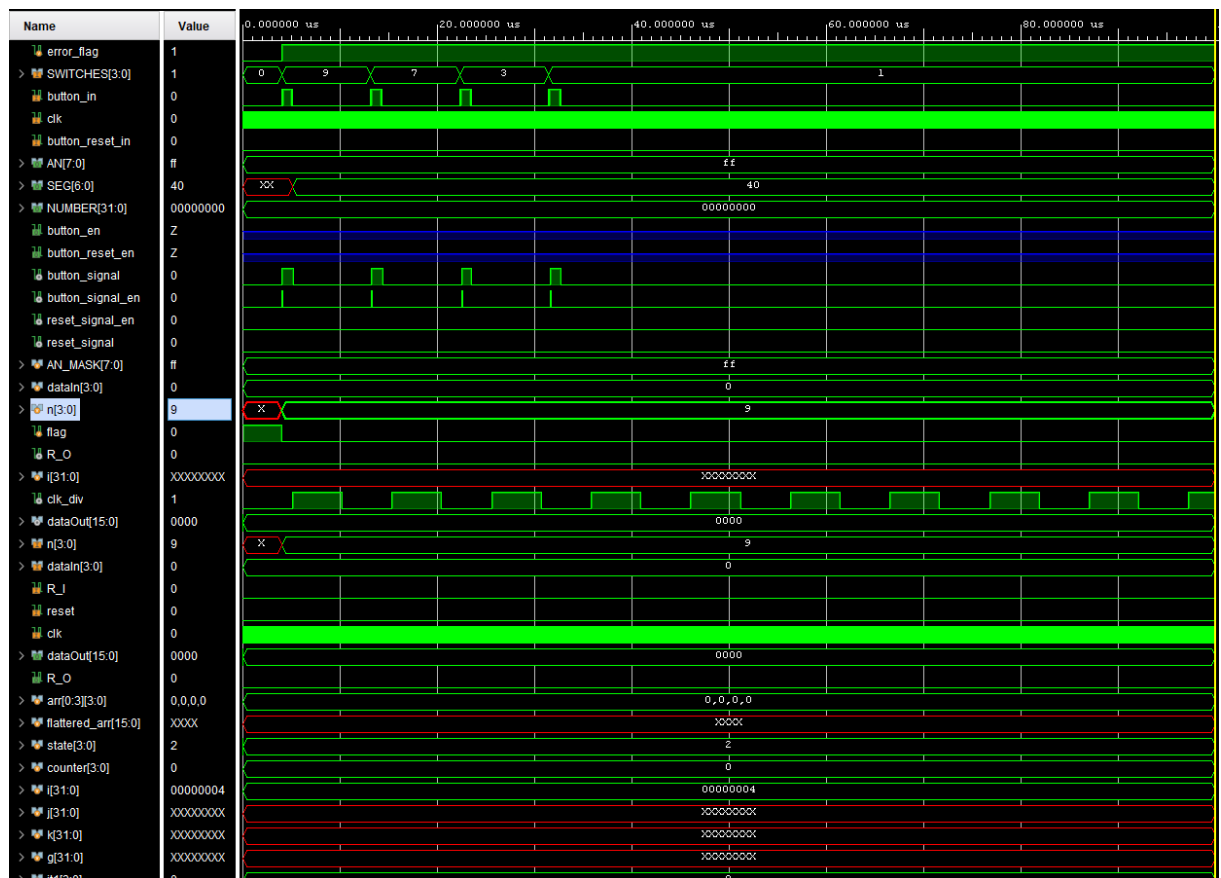


Рисунок 1.7 — Временная диаграмма третьего теста

1.6 Создание файла проектных ограничений и загрузка проекта на отладочную плату nexys a7

Содержание файла проектных ограничений представлено в Листинге 1.13.

Листинг 1.13 — Содержимое файла проектных ограничений

```
create_clock -period 10.000 -name sys_clk -waveform {0.000 5.000} -add
[get_ports clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk]
set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports clk]
#кнопки
set_property PACKAGE_PIN N17 [get_ports button_in]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports button_in]
set_property PACKAGE_PIN M18 [get_ports button_reset_in]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports button_reset_in]
#свичи
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SWITCHES[0]}]
set_property PACKAGE_PIN J15 [get_ports {SWITCHES[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SWITCHES[1]}]
```


Продолжение листинга 1.13

```
set_property PACKAGE_PIN L16 [get_ports {SWITCHES[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SWITCHES[2]}]
set_property PACKAGE_PIN M13 [get_ports {SWITCHES[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SWITCHES[3]}]
set_property PACKAGE_PIN R15 [get_ports {SWITCHES[3]}]
#аноды
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[0]}]
set_property PACKAGE_PIN J17 [get_ports {AN[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[1]}]
set_property PACKAGE_PIN J18 [get_ports {AN[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[2]}]
set_property PACKAGE_PIN T9 [get_ports {AN[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[3]}]
set_property PACKAGE_PIN J14 [get_ports {AN[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[4]}]
set_property PACKAGE_PIN P14 [get_ports {AN[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[5]}]
set_property PACKAGE_PIN T14 [get_ports {AN[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[6]}]
set_property PACKAGE_PIN K2 [get_ports {AN[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[7]}]
set_property PACKAGE_PIN U13 [get_ports {AN[7]}]
#катоды
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEG[0]}]
set_property PACKAGE_PIN T10 [get_ports {SEG[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEG[1]}]
set_property PACKAGE_PIN R10 [get_ports {SEG[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEG[2]}]
set_property PACKAGE_PIN K16 [get_ports {SEG[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEG[3]}]
set_property PACKAGE_PIN K13 [get_ports {SEG[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEG[4]}]
set_property PACKAGE_PIN P15 [get_ports {SEG[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEG[5]}]
set_property PACKAGE_PIN T11 [get_ports {SEG[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEG[6]}]
set_property PACKAGE_PIN L18 [get_ports {SEG[6]}]
#леды
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {error_output}]
set_property PACKAGE_PIN N15 [get_ports {error_output}]
```

Проект был загружен на отладочную плату NEXYS A7 и протестирован.
На Рисунках 1.7–1.13.

 


Рисунок 1.7 — Начальное состояние платы

 


Рисунок 1.8 — Запись размера массива

 


Рисунок 1.9 — Запись массива

 


Рисунок 1.10 — Результат теста 2

 


Рисунок 1.13 — Результат теста 1

 


Рисунок 1.13 — Результат теста 3 как вывод ошибка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторной работы студентами был освоен маршрут проектирования компонентов аппаратного обеспечения, студенты овладели навыком проектирования и реализации конечных автоматов, а также освоили механизм верификации проекта с использованием ПЛИС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дуксин, Н. А. Архитектура вычислительных машин и систем. Основы построения вычислительной техники: Практикум : учебное пособие / Н. А. Дуксин, Д. В. Люлява, И. Е. Тарасов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2023. — 185 с.
2. Смирнов С.С. Информатика [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. Соловьев В. В. Основы языка проектирования цифровой аппаратуры Verilog. — М.: Горячая линия — Телеком, 2014. — 208 с.
4. Харрис Дэвид М., Харрис Сара Л. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. Издательство: ДМК-Пресс, 2018 г.
5. Максфилд К. Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца. — М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2007. — 408 с.: илл. (Серия «Программируемые системы»)