



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

---

Институт Информационных Технологий  
Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

**ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3**

«Основы верификации»

по дисциплине

«Схемотехника устройств компьютерных систем»

Выполнил студент группы  
ИВБО-08-22

Стецюк В.В.

Принял ассистент кафедры ВТ

Дуксин Н.А.

Практическая работа выполнена

«\_\_»\_\_\_\_\_2024 г.

«Зачтено»

«\_\_»\_\_\_\_\_2024 г.

Москва 2024

## **АННОТАЦИЯ**

Данная работа включает в себя 10 рисунков и 12 листингов. Количество страниц в работе — 28.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	4
1 СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МОДУЛЕЙ .....	5
1.1 Создание модуля конечного автомата .....	5
1.2 Создание модуля верхнего уровня .....	7
2 СОЗДАНИЕ ТЕСТОВЫХ МОДУЛЕЙ И ИХ ВЕРИФИКАЦИЯ .....	13
2.1 Создание тестов и верификация тестового модуля конечного автомата ..	13
2.2 Создание и верификация тестового модуля управления семисегментными индикаторами.....	15
2.3 Создание и верификация тестового модуля конечного устройства .....	19
3 ДОБАВЛЕНИЕ IP-ЯДРА VIO, СОЗДАНИЕ ФАЙЛА ПРОЕКТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАГРУЗКА ПРОЕКТА НА ОТЛАДОЧНУЮ ПЛАТУ NEXYS A7.....	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....	28

## **ВВЕДЕНИЕ**

В данной практической работе изучаются основные подходы и инструменты для верификации проектов [1-2]. Разрабатываемое устройство представляет из себя конечный автомат устройства, разработанного в прошлых практические, с подключённым набором устройств для ввода/вывода [3]. Для каждого из устройств, входящих в конечное устройство, будет разработано верификационное окружение для проведения тестов и проведены соответствующие тесты. Для конечного устройства так же будет разработано верификационное окружение, а также будет произведена верификация с использованием VIO.

# 1 СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МОДУЛЕЙ

## 1.1 Создание модуля конечного автомата

Название модуля – «fsm». Модуль обладает входами: «clk» – синхросигнал, «R\_I» – сигнал о готовности входных данных, «reset» – сброс, «dataIn» – шестнадцатитрёхбитная шина входных данных; выходами: «dataOut» – шестнадцатитрёхбитная шина выходных данных, «R\_O» – сигнал о готовности выходных данных, «current\_state» – трёхбитная шина текущего состояния. У модуля есть регистры «REG\_A», «REG\_B», «REG\_C», «REG\_D», в которых сохраняются входные данные, регистр «REG\_RES», который хранит результат вычислений, значение которого подаётся на выход «dataOut».

Автомат обладает 5 состояниями «S0», «S1», «S2», «S3», «S4» и «S5», переключается между ними последовательно, останавливаясь в состоянии «S5». В состоянии «S0» значения регистров устанавливаются в 0. В состояниях «S1», «S2», «S3» и «S4» записываются данные в регистры «REG\_A», «REG\_B», «REG\_C», «REG\_D» соответственно. В состоянии «S5» в «REG\_RES» записывается результат « $REG\_A - REG\_B \ll REG\_C * REG\_D$ » и «R\_O» присваивается значение 1. При поступлении сигнала «reset» состояние автомата сбрасывается в «S0».

Код модуля представлен в Листинге 1.1.

*Листинг 1.1 – Реализация модуля конечного автомата*

```
module fsm(
    input signed [15:0] dataIn,
    input R_I,
    input reset,
    input clk,
    output signed [15:0] dataOut,
    output [2:0] current_state,
    output reg R_O
);
parameter S0 = 0, S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3, S4 = 4, S5 = 5;
reg [2:0] state, new_state;
reg signed [15:0] REG_A, REG_B, REG_C, REG_D;
reg signed [15:0] REG_RES;

initial
begin
    state = S0;
```

*Продолжение Листинга 1.1*

```
    new_state = 0;
    REG_A = 0;
    REG_B = 0;
    REG_RES = 0;
    R_O = 0;
end

always@(posedge clk)
begin
    if (reset)
        state <= S0;
    else
        state <= new_state;
    end
end

always@(posedge clk)
begin
    case(state)
        S0:
            begin
                REG_A <= 0;
                REG_B <= 0;
                REG_C <= 0;
                REG_D <= 0;
                REG_RES <= 16'b0;
                new_state <= S1;
                R_O <= 0;
            end
        S1: if (R_I)
            begin
                REG_A <= dataIn;
                new_state <= S2;
            end
        S2: if (R_I)
            begin
                REG_B <= dataIn;
                new_state <= S3;
            end
        S3: if (R_I)
            begin
                REG_C <= dataIn;
                new_state <= S4;
            end
        S4: if (R_I)
            begin
                REG_D <= dataIn;
                new_state <= S5;
            end
        S5:
            begin
                REG_RES <= REG_A - REG_B << REG_C * REG_D;
                R_O <= 1;
            end
    endcase
end

assign dataOut = REG_RES;
assign current_state = state;

endmodule
```

## 1.2 Создание модуля верхнего уровня

Для создания модуля верхнего уровня будут использованы дополнительные модули, разработанные ранее в лабораторной работе 1. Код для модулей, описывающих синхронизатор, делитель частоты, фильтр дребезга контактов, счетчик и модуль управления семисегментными индикаторами представлен в листингах 1.2–1.6.

*Листинг 1.2 – Реализация модуля синхронизатора*

```
module synchronizer(  
    input in, clk,  
    output out);  
  
    reg a, b;  
  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        b <= a;  
        a <= in;  
    end  
  
    assign out = b;  
  
endmodule
```

*Листинг 1.3 – Реализация модуля счётчика*

```
module counter #(STEP = 1, MODULE = 2) (  
    input clk, reset, enable, direction,  
    output reg[$clog2(MODULE)-1:0] cnt  
);  
  
    initial cnt = 0;  
  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        if (reset)  
            cnt <= 0;  
        else if (enable)  
            cnt <= direction ? (MODULE + cnt - STEP) % MODULE : (cnt + STEP) %  
MODULE;  
    end  
  
endmodule
```

*Листинг 1.4 – Реализация модуля делителя частоты*

```
module clk_divider #(DIV = 2) (  
    input clk,  
    output reg clk_div);  
  
    wire [$clog2(DIV/2)-1:0] cnt;  
  
    counter #(.STEP(1), .MODULE(DIV/2)) cntnr(  
        .clk(clk),
```

*Продолжение Листинга 1.4*

```
.reset(1'b0),
.enable(1'b1),
.direction(1'b0),
.cnt(cnt)
);

initial clk_div = 0;

always@(posedge clk)
    if (cnt == 0)
        clk_div = ~clk_div;

endmodule
```

*Листинг 1.5 – Реализация модуля фильтра дребезга контактов*

```
module debouncer #(MODULE = 8) (
    input clk, in_signal, CLOCK_ENABLE,
    output reg out_signal, reg out_signal_enable
);

wire sync_signal;
wire [$clog2(MODULE)-1:0] counter_res;

synchronizer sync(.in(in_signal), .clk(clk), .out(sync_signal));

counter #(.MODULE(MODULE), .STEP(1)) cntr(
    .clk(clk),
    .reset(sync_signal~^out_signal),
    .enable(CLOCK_ENABLE),
    .direction(1'b0),
    .cnt(counter_res)
);

always@(posedge clk)
begin
    if (&(counter_res) & CLOCK_ENABLE)
        out_signal <= sync_signal;
    out_signal_enable <= &(counter_res) & sync_signal & CLOCK_ENABLE;
end

endmodule
```

*Листинг 1.6 – Реализация модуля управления семисегментными индикаторами*

```
module SevenSegmentLED(
    input [7:0] AN_MASK,
    input [31:0] NUMBER,
    input clk,
    input RESET,
    output [7:0] AN,
    output reg[7:0] SEG);

wire[2:0] counter_res;

counter #(.MODULE(8), .STEP(1)) cntr(
    .clk(clk),
    .reset(RESET),
    .enable(1'b1),
    .direction(1'b0),
    .cnt(counter_res)
);
```



### Продолжение Листинга 1.6

```
reg [7:0] AN_REG = 0;
assign AN = AN_REG | AN_MASK;

wire [3:0] NUMBER_SPLITTER[0:7];
genvar i;
generate
    for (i = 0; i < 8; i = i + 1)
    begin
        assign NUMBER_SPLITTER[i] = NUMBER[((i+1)*4-1)-:4];
    end
endgenerate

always @(posedge clk)
begin
    if (RESET)
        SEG <= 8'b11111111;
    else
    begin
        case (NUMBER_SPLITTER[counter_res])
            4'h0: SEG <= 8'b11000000;
            4'h1: SEG <= 8'b11111001;
            4'h2: SEG <= 8'b10100100;
            4'h3: SEG <= 8'b10110000;
            4'h4: SEG <= 8'b10011001;
            4'h5: SEG <= 8'b10010010;
            4'h6: SEG <= 8'b10000010;
            4'h7: SEG <= 8'b11111000;
            4'h8: SEG <= 8'b10000000;
            4'h9: SEG <= 8'b10010000;
            4'ha: SEG <= 8'b10001000;
            4'hb: SEG <= 8'b10000011;
            4'hc: SEG <= 8'b11000110;
            4'hd: SEG <= 8'b10100001;
            4'he: SEG <= 8'b10000110;
            4'hf: SEG <= 8'b10001110;
            default: SEG <= 8'b11111111;
        endcase
        AN_REG = ~(8'b1 << counter_res);
    end
end

endmodule
```

Модуль верхнего уровня имеет название «controller». Он обладает следующими портами: шестнадцатибитный входной порт «SWITCHES» - значение, которое вводится с помощью рычажковых переключателей, входной порт «button\_in» - кнопка для разрешения записи, синхросигнал «clk», входной порт «button\_reset\_in» для сброса значения, выходной порт «AN» – шина разрешающих входов анодов для всех индикаторов, «SEG» - шина катодов для одного индикатора.

Создается экземпляр модуля «debouncer» с названием «dbnc», в единственный параметр которого передается 128. К портам «clk», «in\_signal»,

«CLOCK\_ENABLE» и «out\_signal\_enable» подключаются «clk», «button\_in», «1'b1» и «button\_signal\_en» соответственно. Также создается экземпляр модуля «debouncer» с названием «dbncReset», в единственный параметр которого передается 512. К портам «clk», «in\_signal», «CLOCK\_ENABLE» и «out\_signal\_enable» подключаются «clk», «RESET», «1'b1» и «reset\_signal\_en» соответственно.

Создается экземпляр модуля «debouncer» с названием «dbnc», в единственный параметр которого передается 128. К портам «clk», «in\_signal», «CLOCK\_ENABLE», «out\_signal» и «out\_signal\_enable» подключаются «clk», «button\_in», «1'b1», «button\_signal» и «button\_signal\_en» соответственно. Также создается экземпляр модуля «debouncer» с названием «dbnc\_reset», в единственный параметр которого передается 128. К портам «clk», «in\_signal», «CLOCK\_ENABLE», «out\_signal» и «out\_signal\_enable» подключаются «clk», «button\_reset\_in», «1'b1», «reset\_signal» и «reset\_signal\_en» соответственно.

Создается экземпляр модуля «clk\_div» с названием «div», в единственный параметр которого передается 1024. К портам «clk» и «clk\_div» подключаются «clk» и «clk\_div» соответственно.

Создается экземпляр модуля «SevenSegmentLED» с названием «led». К портам «AN\_MASK», «NUMBER», «RESET», «clk», «AN» и «SEG» подключаются «mask», «number», «reset\_signal», «clk\_div», «AN» и «SEG» соответственно.

Создаётся экземпляр модуля «fsm» с названием «automat» К портам «dataIn», «R\_I», «reset», «clk», «dataOut», «R\_O» и «current\_state» подключаются «SWITCHES», «button\_signal\_en», «reset\_signal», «clk», «dataOut», «R\_O» и «state» соответственно.

В блоке «always», работающему по переднему фронту, при «R\_O», равном 1, в последние 16 бит «NUMBERS» записывается «dataOut», противном случае туда записывается «SWITCHES». В следующие 4 бита «NUMBERS» значение «A<sub>16</sub>», «B<sub>16</sub>», «C<sub>16</sub>», «D<sub>16</sub>» или «F<sub>16</sub>» при значениях «state» «S1», «S2», «S3», «S4»,

«S5» соответственно. При «reset\_signal», равном 1, выполняется установка значений «NUMBER» в 0 и «AN\_MASK» в «8'b11111111».

Код модуля верхнего уровня представлен в Листинге 1.7.

*Листинг 1.7 – Реализация модуля управления семисегментными индикаторами*

```
`timescale 1ns / 1ps

module controller(
    input signed [15:0] SWITCHES,
    input button_in, button_reset_in,
    input clk,
    output [7:0] AN,
    output [7:0] SEG
);

wire button_signal, button_signal_en, reset_signal_en, reset_signal, clk_div,
R_O;
reg [7:0] AN_MASK = 8'b11111111;
reg signed [31:0] NUMBER = 0;
wire signed [15:0] dataOut;
parameter S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3, S4 = 4, S5 = 5;
wire [2:0] stat;

debouncer #(128) dbnc(
    .clk(clk),
    .in_signal(button_in),
    .CLOCK_ENABLE(1'b1),
    .out_signal(button_signal),
    .out_signal_enable(button_signal_en));

debouncer #(128) dbnc_reset(
    .clk(clk),
    .in_signal(button_reset_in),
    .CLOCK_ENABLE(1'b1),
    .out_signal(reset_signal),
    .out_signal_enable(reset_signal_en));

clk_divider #(1024) div(
    .clk(clk),
    .clk_div(clk_div));

SevenSegmentLED led(
    .AN_MASK(AN_MASK),
    .NUMBER(NUMBER),
    .clk(clk_div),
    .RESET(reset_signal),
    .AN(AN),
    .SEG(SEG));

fsm automat(.dataIn(SWITCHES), .R_I(button_signal_en), .reset(reset_signal),
    .clk(clk), .dataOut(dataOut), .R_O(R_O), .current_state(stat));

always@(posedge clk)
begin
    if (R_O)
        NUMBER <= {NUMBER[31:16], dataOut};
    else
        NUMBER <= {NUMBER[31:16], SWITCHES};
    case(stat)
        S1:
```

*Продолжение Листинга 1.7*

```
        NUMBER[20:16] <= 4'ha;
    S2:    NUMBER[20:16] <= 4'hb;
    S3:    NUMBER[20:16] <= 4'hc;
    S4:    NUMBER[20:16] <= 4'hd;
    S5:    NUMBER[20:16] <= 4'hf;
endcase
AN_MASK <= {AN_MASK[7:5], 5'b0};
if (reset_signal)
begin
    NUMBER <= 0;
    AN_MASK <= 8'b11111111;
end
end
endmodule
```

## 2 СОЗДАНИЕ ТЕСТОВЫХ МОДУЛЕЙ И ИХ ВЕРИФИКАЦИЯ

### 2.1 Создание тестов и верификация тестового модуля конечного автомата

Для тестирования были выбраны следующие наборы тестов:

- «a» равно  $1101_2$ , «b» равно  $1010_2$ , «c» равно  $1001_2$  и «d» равно  $0001_2$ . Эталонным значением на выходе является  $11000000000_2$ . Данный тест проверяет общую работоспособность написанного модуля.
- «a» равно  $1111_2$ , «b» равно  $0101_2$ , «c» равно  $0010_2$  и «d» равно  $0110_2$ . Эталонным значением на выходе является  $1010000000000000_2$ . Данный тест проверяет корректно ли будет работать модуль при сдвиге на отрицательное число.
- «a» равно  $1111_2$ , «b» равно  $0111_2$ , «c» равно  $0011_2$  и «d» равно  $0100_2$ . Эталонным значением на выходе является  $1000000000000000_2$ . Данный тест проверяет корректно ли будет работать с произведением отрицательных чисел.

Верификационное окружение для проведения тестов конечного автомата представлено представлен модулем «test\_fsm». Объявляются однобитные регистры «clk», «btn», «reset», шестнадцатибитный регистр «data» и шестнадцатибитная цепь «res». Так же в нём создаётся экземпляр «fsm», в соответствующие порты которого подключаются все созданные ранее элементы.

В блоке «always» каждые 5 наносекунд регистр «clk» меняет свое значение на противоположное.

Далее блоком «task» с именем «cycle» задана функция теста, который присваивает регистру «data» по порядку значения, переданные ему в качестве аргументов, а также симулирует нажатие на кнопку подтверждения и сброса. В

конце, с помощью функции «\$display», выводится информация об операции и её результате.

В блоке «initial» симулируется работа с конечным автоматом. Вызывается функция «cycle» с заранее сформированным набором аргументов, для проверки корректной работоспособности алгоритма.

Код тестового модуля представлен в Листинге 2.1. Результат верификации представлен на Рисунке 2.1.

*Листинг 2.1 – Реализация тестового модуля конечного автомата*

```
module fsm_test;

reg clk = 0;
reg btn = 0;
reg reset = 0;
reg [15:0] data = 0;
wire [15:0] res;

fsm fsm(
    .R_I(btn),
    .clk(clk),
    .dataIn(data),
    .reset(reset),
    .dataOut(res));

always #5 clk = ~clk;

task cycle;
    input [15:0] an, bn, cn, dn;
begin
    #15;
    data = an;
    btn = 1;
    #15;
    btn = 0;
    #15;
    data = bn;
    btn = 1;
    #15;
    btn = 0;
    #15;
    data = cn;
    btn = 1;
    #15;
    btn = 0;
    #15;
    data = dn;
    btn = 1;
    #15;
    btn = 0;
    #15;
    $display("Результат операции %0b - %0b << %0b * %0b = %0b", an, bn, cn
, dn, res);
    reset = 1;
    #15;
end
endmodule
```

### Продолжение Листинга 2.1

```
        reset = 0;
    end
endtask

initial
begin

    cycle(16'b00000000000001101, 16'b00000000000001010 , 16'b00000000000001001,
    16'b00000000000000001);

    cycle(16'b00000000000001111, 16'b00000000000000101 , 16'b00000000000000010,
    16'b00000000000000110);

    cycle(16'b00000000000001111, 16'b000000000000000111 , 16'b00000000000000011,
    16'b00000000000000100);
    #20

    $stop;

end

endmodule
```

```
Результат операции 1101 - 1010 << 1001 * 1 = 110000000000
Результат операции 1111 - 101 << 10 * 110 = 1010000000000000
Результат операции 1111 - 111 << 11 * 100 = 1000000000000000
```

**Рисунок 2.1 – Результат верификации тестового модуля конечного автомата**

Значения вычислений совпадают с эталонными, что подтверждает корректность работы модуля конечного автомата.

## 2.2 Создание и верификация тестового модуля управления семисегментными индикаторами

Для тестирования был выбран следующий набор тестов:

- Тест на отображение для всех возможных вариантов цифр;
- Тест анодной маски пройден.

Верификационное окружение для проведения тестов модуля управления семисегментными индикаторами представлен модулем «testSevenSeg». Объявляются однобитные регистры «clk», «RESET», тридцатидвухбитный регистр «NUMBER», восьмибитный регистр «AN\_MASK», восьмибитная цепь «AN» и восьмибитная цепь «CATH». Так же в нём создаётся экземпляр «SevenSegmentLED», в соответствующие порты которого подключаются все

созданные ранее элементы. Также создаются регистры «test\_digit\_register» и «test\_an\_mask\_register» для записи результатов тестов.

Дальше, функции «get\_cath\_mask», которая выдаёт значения катодов для числа, переданного в качестве аргумента, «get\_an\_mask», которая выдаёт значения анодов для индикатора, переданного в качестве аргумента.

Далее блоком «task» с именем «test\_seven\_segments», на вход которой подаётся анодная маска, проводит тесты, поочередно заполняя «NUMBER» числами от 1<sub>16</sub> до F<sub>16</sub>, проверяя корректность отображения чисел.

Далее блоком «task» с именем «test\_show\_stats» выводятся результаты тестирования по значениям, записанным в регистрах «test\_an\_register», «test\_digit\_register» и «test\_an\_mask\_register».

Код тестового модуля представлен в Листинге 2.2. Результат верификации представлен на Рисунке 2.2.

*Листинг 2.2 – Реализация тестового модуля семисегментного индикатора*

```
`timescale 1ns / 1ps

module testSevenSeg;

    reg clk;
    initial clk = 0;
    always #5 clk <= ~clk;

    localparam AN_COUNT = 8;
    localparam CATH_COUNT = 8;
    localparam DIGIT_SIZE = 4;
    localparam DIGIT_COUNT = 16;

    reg CE, RESET;
    reg [AN_COUNT*DIGIT_SIZE-1:0] NUMBER;
    reg [AN_COUNT-1:0] AN_MASK;
    initial
    begin
        CE = 1;
        RESET = 0;
        NUMBER = {(AN_COUNT*DIGIT_SIZE){1'b0}};
    end

    wire [AN_COUNT-1:0] AN;
    wire [CATH_COUNT-1:0] CATH;

    SevenSegmentLED uut (
        .clk(clk),
        .RESET(RESET),
        .NUMBER(NUMBER),
        .AN_MASK(AN_MASK),
        .AN(AN),
```



## Продолжение Листинга 2.2

```
.SEG (CATH)
);

initial
begin
    test_seven_segments (8'b00101100);
    test_show_stats ();
end

function [7:0] get_cath_mask;
    input [3:0] number;
begin
    case (number)
        4'h0: get_cath_mask = 8'b11000000;
        4'h1: get_cath_mask = 8'b11111001;
        4'h2: get_cath_mask = 8'b10100100;
        4'h3: get_cath_mask = 8'b10110000;
        4'h4: get_cath_mask = 8'b10011001;
        4'h5: get_cath_mask = 8'b10010010;
        4'h6: get_cath_mask = 8'b10000010;
        4'h7: get_cath_mask = 8'b11111000;
        4'h8: get_cath_mask = 8'b10000000;
        4'h9: get_cath_mask = 8'b10010000;
        4'ha: get_cath_mask = 8'b10001000;
        4'hb: get_cath_mask = 8'b10000011;
        4'hc: get_cath_mask = 8'b11000110;
        4'hd: get_cath_mask = 8'b10100001;
        4'he: get_cath_mask = 8'b10000110;
        4'hf: get_cath_mask = 8'b10001110;
        default: get_cath_mask = 8'b11111111;
    endcase
end
endfunction

function [7:0] get_an_mask;
    input [2:0] an_number;
begin
    get_an_mask = ~(8'b1 << an_number);
end
endfunction

reg [DIGIT_COUNT-1:0] test_digit_register;
reg test_an_mask_register;

task test_seven_segments;
    input [AN_COUNT-1:0] mask_value;
reg [3:0] i;
reg [3:0] number;

begin
    $display("\n[%0t]: Тест отображения цифр на индикаторах, принципа работы
динамической индикации и анодной маски.", $time);
    test_digit_register = {DIGIT_COUNT{1'b1}};
    test_an_mask_register = 1'b1;

    AN_MASK = mask_value;
    $display("Битовая маска (AN_MASK): %b", AN_MASK);

    wait(uut.counter_res == AN_COUNT-1);
    @(posedge clk);
    number = 0;
end
endtask
```

## Продолжение Листинга 2.2

```
repeat(DIGIT_COUNT)
begin
    // Подача числа на входную шину
    for (i = 0; i < AN_COUNT; i = i + 1)
        NUMBER[ ((i+1)*4)-1 -: 4 ] <= number;

    @(posedge clk);
    $display("\n[%0t]: Тест для цифры: %h", $time, number);
    for (i = 0; i < AN_COUNT; i = i + 1)
    begin
        #1;
        $display("Текущий анод: %d", i);

        test_digit_register[number] <= CATH == get_cath_mask(number);
        $display("Ожидаемые сигналы на линии катодов (CATH): %b",
get_cath_mask(number));
        $display("Фактические сигналы на линии катодов (CATH): %b", CATH);

        test_an_mask_register <= AN == (get_an_mask(i) | AN_MASK);
        $display("Ожидаемые сигналы на линии анодов (ПОСЛЕ применения
анодной маски): %b", get_an_mask(i) | AN_MASK);
        $display("Фактические сигналы на линии анодов (ПОСЛЕ применения
анодной маски): %b", AN);

        if (i != AN_COUNT-1)
            @(posedge clk);
        end
        number = number + 1;
    end
end
endtask

task test_show_stats;
    localparam TEST_COUNT = 2;
    integer test_counter, i;
begin
    test_counter = 0;
    $display("\n[%0t]: Результаты тестирования:", $time);
    // Отображение цифры
    if (&(test_digit_register))
    begin
        $display("1. Тест на отображение пройден успешно для всех возможных
вариантов цифр.");
        test_counter = test_counter + 1;
    end
    else begin
        $display("1. Тест на отображение цифр НЕ пройден");
        for (i = 0; i < DIGIT_COUNT; i = i + 1)
            if (!test_digit_register[i])
                $display("Ошибка отображения цифры %d", i);
        end

        // Анодная маска
        if (test_an_mask_register)
        begin
            $display("2. Тест анодной маски пройден успешно.");
            test_counter = test_counter + 1;
        end
        else
            $display("2. Тест анодной маски НЕ пройден.");
    end
end
```

### *Продолжение Листинга 2.2*

```
$display("Пройдено тестов: %0d/%0d.", test_counter, TEST_COUNT);  
end  
endtask  
  
endmodule
```

```
[543000]: Результаты тестирования:  
1. Тест на отображение пройден успешно для всех возможных вариантов цифр.  
2. Тест анодной маски пройден успешно.  
Пройдено тестов: 2/2.
```

**Рисунок 2.2 – Результат верификации тестового модуля семисегментного индикатора**

## **2.3 Создание и верификация тестового модуля конечного устройства**

Для тестирования был выбран набор тестов аналогичный тестам конечного автомата.

Верификационное окружение для проведения тестов модуля конечного автомата представлен модулем «testbench». Для корректного тестирования значения параметров для модулей «divider» и «debouncer» в «controller» были уменьшены до значения равного четырём. Объявляются однобитные регистры «clk», «button», «button\_reset», шестнадцатибитный регистр «NUMBER», восьмибитная цепь «AN» и восьмибитная цепь «SEG». Так же в нём создаётся экземпляр «controller», в соответствующие порты которого подключаются все созданные ранее элементы.

Далее блоки «task» с именами «press\_button» и «press\_reset\_button», которые имитирует дребезг контактов и нажатие кнопок «button» и «reset».

Далее блоком «task» с именем «input\_data» с шестнадцатибитными входными параметрами «an», «bn», «cn», «dn», которые постепенно вводятся на «SWITCHES», в конце нажимается «reset».

Код тестового модуля представлен в Листинге 2.3.

### *Листинг 2.3 – Реализация тестового модуля для конечного устройства*

```
`timescale 1ns / 1ps  
  
module testbench();  
  
reg signed [15:0] SWITCHES = 0;
```

### Продолжение Листинга 2.3

```
reg clk = 0;
reg button = 0;
reg button_reset = 0;
wire[7:0] AN;
wire[7:0] SEG;

controller cntlr(
    .SWITCHES(SWITCHES),
    .button_in(button),
    .clk(clk),
    .button_reset_in(button_reset),
    .AN(AN),
    .SEG(SEG));

always #5 clk = ~clk;

task press_button;
begin
    repeat($urandom_range(20, 0))
    begin
        button = $random;
        #3;
    end
    button = 1;
    #80;

    repeat($urandom_range(20, 0))
    begin
        button = $random;
        #3;
    end
    button = 0;
    #80;
end
endtask

task press_reset_button;
begin
    repeat($urandom_range(20, 0))
    begin
        button_reset = $random;
        #3;
    end
    button_reset = 1;
    #80;

    repeat($urandom_range(20, 0))
    begin
        button_reset = $random;
        #3;
    end
    button_reset = 0;
    #80;
end
endtask

task input_data;
input [15:0] an, bn, cn, dn;
begin
    SWITCHES = an;
    press_button();
end
```

### Продолжение Листинга 2.3

```
SWITCHES = bn;
press_button();

SWITCHES = cn;
press_button();

SWITCHES = dn;
press_button();
#10;
press_reset_button();
end
endtask

initial
begin
    $srandom(35000);
    input_data(16'b00000000000001101, 16'b00000000000001010 ,
16'b00000000000001001, 16'b00000000000000001);


    input_data(16'b00000000000001111, 16'b00000000000000101 ,
16'b00000000000000010, 16'b000000000000000110);

    input_data(16'b00000000000001111, 16'b000000000000000111 ,
16'b00000000000000011, 16'b000000000000000100);
    $stop;
end

endmodule
```

Результат каждого теста можно проверить по временной диаграмме, рассматривая значение «NUMBER», так как именно оно будет записано в семисигментные индикаторы.

На Рисунке 2.3 представлена временная диаграмма для первого теста.

 

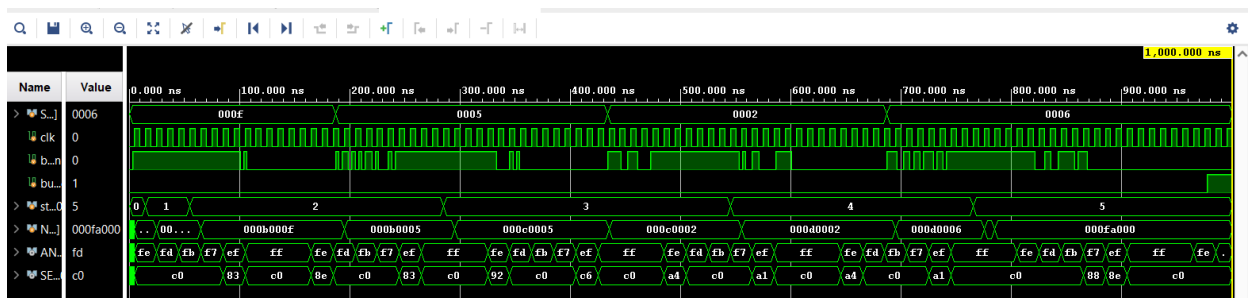


Рисунок 2.4 – Временная диаграмма второго теста

$F = a000_{16} = 1010000000000000_2$  что является верным значением для второго теста.

На Рисунке 2.5 представлена временная диаграмма для третьего теста.

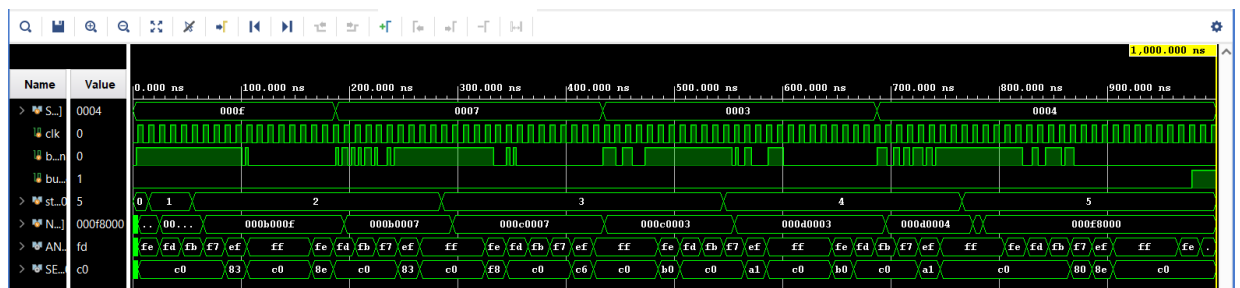


Рисунок 2.5 – Временная диаграмма третьего теста

$F = 8000_{16} = 1000000000000000_2$ , что является верным значением для третьего теста.

### 3 ДОБАВЛЕНИЕ IP-ЯДРА VIO, СОЗДАНИЕ ФАЙЛА ПРОЕКТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАГРУЗКА ПРОЕКТА НА ОТЛАДОЧНУЮ ПЛАТУ NEXYS A7

Добавлено IP-ядро VIO, обладающее двумя входными портами по восемь бит, и тремя выходными, два из которых одинбитные и один шестнадцатибитный. IP-ядро VIO представлено на Рисунке 3.1.

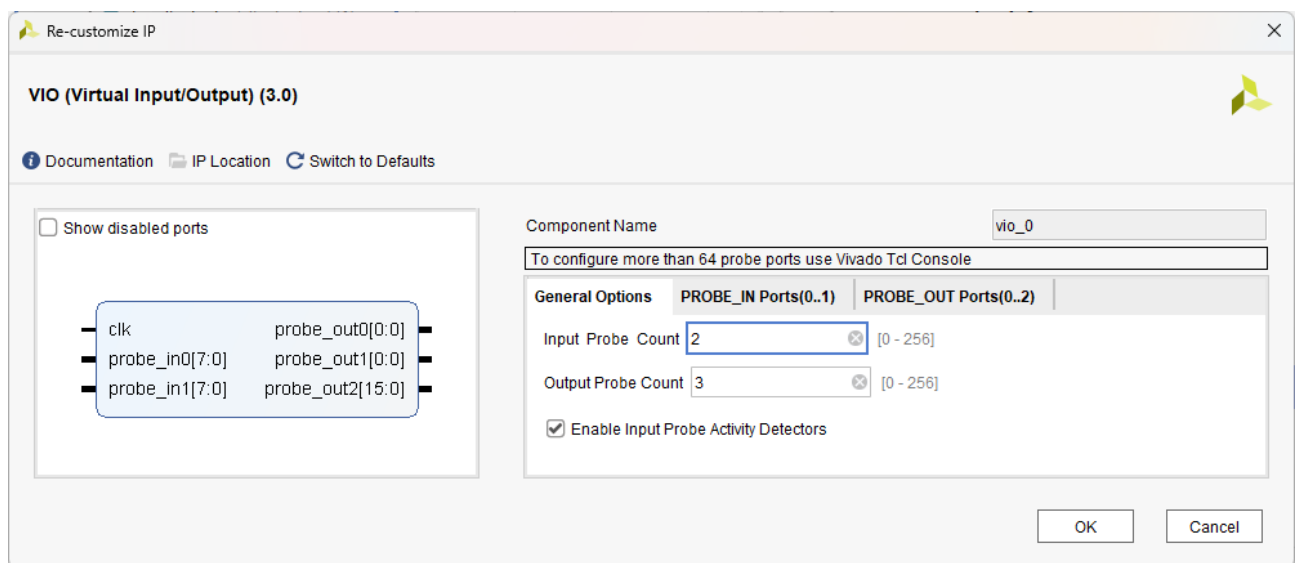


Рисунок 3.1 – IP-ядро VIO

Так же был создан модуль для подключения VIO. Код модуля представлен в Листинге 3.1.

Листинг 3.1 – Модуль VIO

```
`timescale 1ns / 1ps

module vioControl(
    input clk,
    output [7:0] AN,
    output [6:0] SEG
);

wire button_in, RESET;
wire[15:0] SW;

vio_0 vio (
    .clk(clk),
    .probe_in0(AN),
    .probe_in1(SEG),
    .probe_out0(button_in),
    .probe_out1(RESET),
    .probe_out2(SW)
);

controller controller (
```

### *Продолжение Листинга 3.1*

```
.clk(clk),  
.button_in(button_in),  
.button_reset_in(RESET),  
.SWITCHES(SW),  
.AN(AN),  
.SEG(SEG)  
);  
  
endmodule
```

Содержание файла проектных ограничений представлено в Листинге 3.2.

### *Листинг 3.2 – Содержимое файла проектных ограничений*

```
create_clock -add -name sys_clk -period 10.00 -waveform {0 5} [ get_ports {  
clk } ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN E3 } [ get_ports { clk }  
]  
  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN J17 } [ get_ports { AN[0]  
} ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN J18 } [ get_ports { AN[1]  
} ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN T9 } [ get_ports { AN[2]  
} ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN J14 } [ get_ports { AN[3]  
} ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN P14 } [ get_ports { AN[4]  
} ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN T14 } [ get_ports { AN[5]  
} ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN K2 } [ get_ports { AN[6]  
} ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN U13 } [ get_ports { AN[7]  
} ]  
  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN T10 } [ get_ports {  
SEG[0] } ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN R10 } [ get_ports {  
SEG[1] } ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN K16 } [ get_ports {  
SEG[2] } ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN K13 } [ get_ports {  
SEG[3] } ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN P15 } [ get_ports {  
SEG[4] } ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN T11 } [ get_ports {  
SEG[5] } ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN L18 } [ get_ports {  
SEG[6] } ]  
set_property -dict { IOSTANDARD LVCMOS33 PACKAGE_PIN H15 } [ get_ports {  
SEG[7] } ]
```

Проект был загружен на отладочную плату NEXYS A7 и протестирован. На Рисунке 3.2–3.4 представлена фотография платы с введенными на ней значениями и ВЮ.



 


Рисунок 3.2 – Отображение параметра D на плате

hw_vio_1				
Name	Value	Activity	Direction	VIO
RESET	[B] 0		Output	hw_vio_1
SW[15:0]	[H] 0001		Output	hw_vio_1
AN_OBUF[7:0]	[H] FF		Input	hw_vio_1
SEG_OBUF[7:0]	[H] C0		Input	hw_vio_1
button_in	[B] 1		Output	hw_vio_1

Рисунок 3.3 – Ввод значения параметра D в VIO

 


Рисунок 3.4 – Результат вычислений

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате выполнения практической работы приобретён навык основных подходов и использования основных инструментов для верификации проектов. Разработано устройство, представляющее из себя конечный автомат устройства, разработанного в прошлых практических, с подключённым набором устройств для ввода/вывода. Для каждого из устройств, входящих в конечное устройство, разработано верификационное окружение для проведения тестов и проведены соответствующие тесты. Для конечного устройства так же разработано верификационное окружение и произведена верификация с использованием VIO.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические указания по ПР № 3 — URL: <https://online-edu.mirea.ru/mod/resource/view.php?id=413209> (Дата обращения: 12.03.2024).
2. Смирнов С.С. Информатика [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. Тарасов И.Е. ПЛИС Xilinx. Языки описания аппаратуры VHDL и Verilog, САПР, приемы проектирования. — М.: Горячая линия — Телеком, 2021. — 538 с.: ил.